

Nombre: Jhonatan Guachamin

Carrera: Telecomunicaciones



Materia: Electronica Analógica

Aplicaciones del diodo

Ejemplo 2.1 Para la configuración del diodo en serie de la figura que emplea las características de la figura, determine

a. V_{Dq} y I_{Dq}

b. V_R

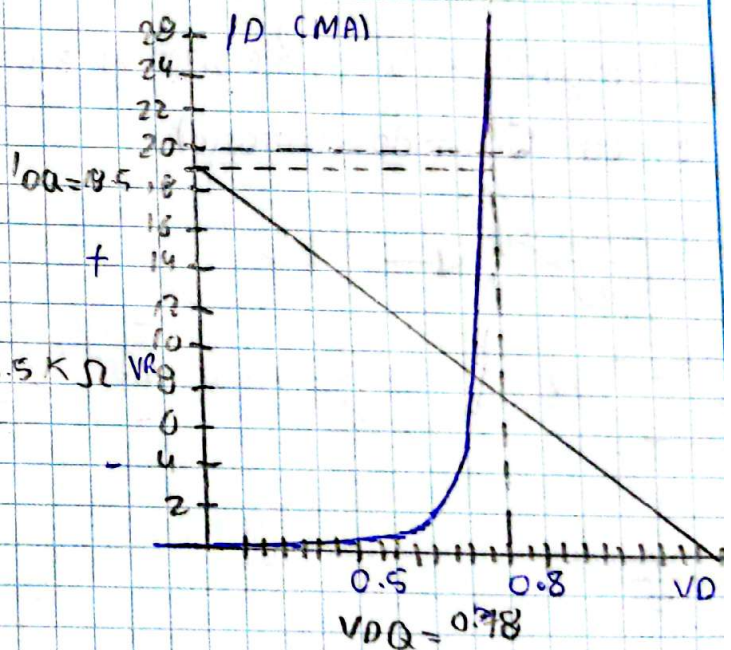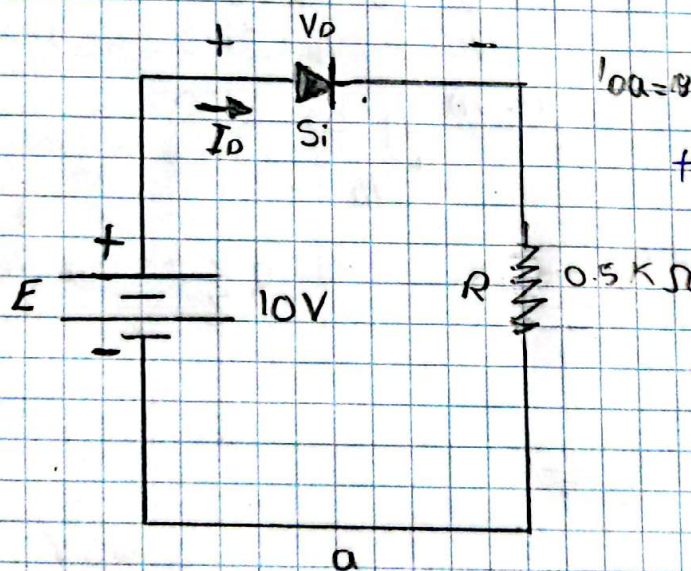

$$a. \quad I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D = 0V} = \frac{10V}{0.5k\Omega} = 20mA \quad \Big| \quad V_{DQ} = 0.78V$$

$$V_D = E \Big|_{I_D = 0A} = 10V$$

$$I_{DQ} = 18.5mA$$